
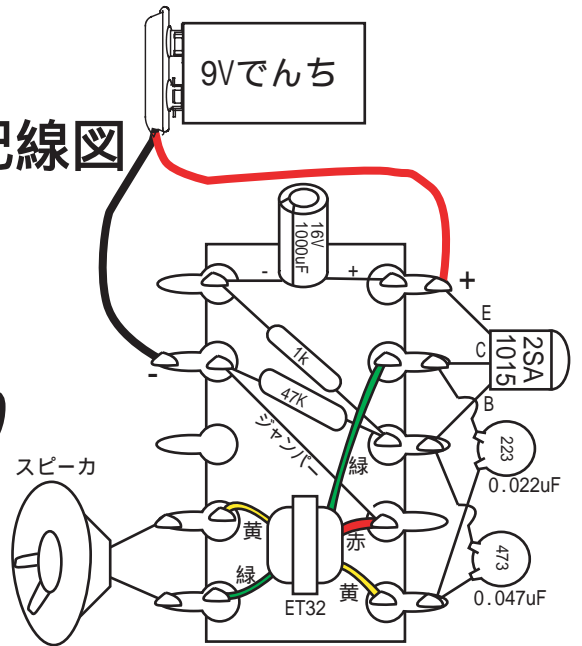


電解コンデンサの容量を大きくしたり小さくしたりしてみましょ。鳴き方が変わるよ。

- パーツリスト
- ・片側5Pラグ板 : L-3522-5P
 - ・電解コンデンサ : 16V 1000uF
 - ・セラミックコンデンサ : 0.022uF
 - ・セラミックコンデンサ : 0.047uF
 - ・1/4Wカーボン抵抗 : 1k
 - ・1/4Wカーボン抵抗 : 47k
 - ・アウトプットトランス : ET-32
 - ・トランジスタ : 2SA1015Y
 - ・電池スナップ : BS-IC
 - ・スピーカ58 (8) : YD58-B
 - ・ジャンパーは適当な物(余ったリード線など)

実体配線図

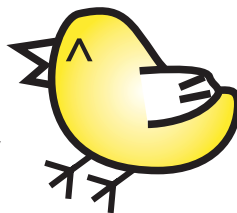

セット価格: ¥665(税込)

完成見本



【1石・ぴよぴよ小鳥】

トランジスタ1つでできる「ピヨピヨ」と断続的に鳴く回路です。部品点数が少ないので簡単に作ることができます。今回は、ユニバーサル基板を使用せず、ラグ板を使いますので、実体配線図と回路図を確認しながら組み立てましょう！